VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Mohamad Alkanan



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

PSEUDO-DIFERENČNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY FRAKTÁLNÍHO ŘÁDU

PSEUDO-DIFFERENTIAL FRACTAL-ORDER FREQUENCY FILTERS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE AUTHOR Mohamad Alkanan

VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Ondřej Sládok

BRNO 2021



Bakalářská práce

bakalářský studijní program Telekomunikační a informační systémy

Ústav telekomunikací

Student: Mohamad Alkanan *Ročník:* 3

ID: 189753 Akademický rok: 2020/21

NÁZEV TÉMATU:

Pseudo-diferenční kmitočtové filtry fraktálního řádu

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem bakalářské práce je prostudování teorie pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů, dále teorie o filtrech neceločíselného řádu. Na základě získaných informací navrhněte alespoň jednu novou strukturu. Zapojení vhodně analyzujte a matematicky navrhněte. Optimalizovaný pseudo-diferenční kmitočtový filtr fraktálního řádu sestrojte a podrobte experimentálnímu měření. Získané výsledky porovnejte se simulacemi.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] G. Tsirimokou, A. Kartci, J. Koton, N. Herencsar, and C. Psychalinos, "Comparative study of discrete component realizations of fractional-order capacitor and inductor active emulators", Journal of Circuits, Systems and Computers, vol. 27, no. 11, pp. 1–26, 2018. DOI: 10.1142/S0218126618501700.

[2] J. Koton, N. Herencsar, O. Sladok, J. Horng. Pseudo-differential second order band reject filter using current conveyors. AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 70, no. 6, pp. 814-821, 2016.
 [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.aeue.2016.03.009

Termín zadání: 1.2.2021

Termín odevzdání: 31.5.2021

Vedoucí práce: Ing. Ondřej Sládok

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčními kmitočtovými filtry fraktálního řádu. Jedná se o návrh neceločíselného řádu (1+ α) pseudo-diferenčního filtru. V úvodu teorie jsou popsány základní vlastnosti kmitočtových filtrů, jejich typ a využití. Dále následuje popis pseudo-diferenčních a diferenčních filtrů. Další část textu je věnována filtrům neceločíselného řádu. Následuje popis použitých proudových konvejorů (UCC, DVCC a DDCC). Další část práce je věnována návrhu, kterým je pseudo-diferenční kmitočtový filtr fraktálního řádu (1+ α) a jeho následný matematický popis v programu SNAP. Funkčnost a správné chování filtru byly ověřeny simulacemi v programu OrCAD. Poslední část práce je věnována praktickým měřením toho filtru.

Klíčová slova

Fraktální řád, kmitočtový filtr, dolní propust (DP), horní propust (HP), pásmová propust (PP), pásmová zádrž (PŽ), fázovací článek (FČ), UCC, DDCC, DVCC.

Abstract

This bachelor's thesis deals with pseudo-differential frequency filters of fractal order. It is a proposal of non-integer order $(1 + \alpha)$ of pseudo-difference filter. The introduction to the theory describes the basic properties of frequency filters, their type and use. The following is a description of pseudo-differential and differential filters. The next part of the text is devoted to filters of non-integer order. Then there is a description of the current conveyors used (UCC, DVCC and DDCC). The next part of the work is devoted to the design, which is a pseudo-differential frequency filter of fractal order $(1 + \alpha)$ and its subsequent mathematical description in the SNAP program. The functionality and correct behavior of the filter were verified by simulations in OrCAD. The last part of the work is devoted to the practical measurement of the filter.

Keywords

Fractal order, frequency filter, low pass (LP), high pass (HP), band pass (BP), band reject (BR), all pass (AP), UCC, DDCC, DVCC.

Bibliografická citace:

•

ALKANAN, Mohamad. *Pseudo-diferenční kmitočtové filtry fraktálního řádu* [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-05-01]. Dostupné z: <u>https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/133380</u>. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ing. Ondřej Sládok.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení studenta:	Mohamad Alkanan
VUT ID studenta:	189753
Typ práce:	Bakalářská práce
Akademický rok:	2020/21

Téma závěrečné práce: Pseudo-diferenční kmitočtové filtry fraktálního řádu

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

V Brně dne: 31.května 2021

podpis autora

Poděkování

Děkuji vedoucímu bakalářský práce Ing. Ondřeji Sládokovi, za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářský práce.

V Brně dne: 31.května 2021

nodnic outoro

podpis autora

Obsah

1.	1	КМІТ	OČTOVÉ FILTRY	13
	1.1	ZÁF	KLADNÍ ROZDĚLENÍ FILTRŮ	13
	1.2	ZÁF	KLADNÍ VLASTNOSTI KMITOČTOVÝCH FILTRŮ A JEJICH VYUŽITI	13
	j	1.2.1	Filtr dolní propust	13
	j	1.2.2	Filtr horní propust	14
	j	1.2.3	Filtr pásmová propust	14
	j	1.2.4	Filtr pásmová zádrž	14
	j	1.2.5	Filtr fázovací článek	15
	1.3	PSE	UDO-DIFERENČNÍ A DIFERENČNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY	15
	1.4	Км	ITOČTOVÉ FILTRY FRAKTÁLNÍHO ŘÁDU	17
2.	I	AKTI	VNÍ PROUDOVÉ PRVKY	18
	2.1	Uni	IVERZÁLNÍ PROUDOVÝ KONVEJOR (UCC)	18
	2.2	DIF	ERENČNÍ ROZDÍLOVÝ PROUDOVÝ KONVEJOR (DDCC)	19
	2.3	DIF	ERENČNÍ PROUDOVÝ KONVEJOR (DVCC)	19
3.	I	NÁVR	RH PSEUDO-DIFERENČNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY FRAKTÁLNÍHO ŘÁDU	21
	3.1	VÝ	POČET KOEFICIENTŮ K1. K2. K3. REZISTORŮ R_1 . R_2 A C_4	22
	3.2	SIM	IULACE	23
4.	1	EXPE	RIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ A SIMULACE	25
	4.1	MĚ	ŘENÍ A SIMULACE PSEUDO-KAPACITANCE CA (FOE)	26
	4.2	MĚ	ŘENÍ A SIMULACE PSEUDO-DIFERENČNÍHO FILTRU FRAKTÁLNÍHO ŘÁDU	28
	4.3	Сно	OVÁNÍ PSEUDO-DIFERENČNÍHO FILTRU FRAKTÁLNÍHO ŘÁDU PŘI ZMĚNĚ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ.	30
	4.4	СМ	IRR (COMMON MODE REJECTION RATIO)	32
	4.5	TH	D - CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ	33
5.	2	ZÁVĚ	R	35

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK

DP	Dolní propust (Low-Pass)
HP	Horní propust (High-Pass)
PP	Pásmová propust (Band-Pass)
PZ	Pásmová zádrž (Band-Reject)
FČ	Fázovací článek (All-Pass)
K(p)	Přenosová funkce
ω ₀	Úhlová frekvence [s ⁻¹]
Q	Činitel jakosti [-]
P	Laplaceův operátor
CCII	Proudový konvejor druhé generace
UCC	Univerzální proudový konvejor (universal current conveyor)
DVCC	Diferenční proudový konvejor (differential current voltage convevor)
DDCC	Diferenční rozdílový proudový konvejor (differential difference current)
Y	Vstupní svorka konvejoru
Х	Vstupní svorka konvejoru
Z_+	Výstupní svorka konvejoru
Z-	Výstupní svorka konvejoru
I ₁	Proud na vstupu [A]
I_2	Proud na výstupu [A]
I _x	Proud na uzlu X [A]
Iy	Proud na uzlu Y [A]
Iz	Proud na uzlu Z [A]
Ux	Napětí na uzlu X [V]
U_y	Napětí na uzlu Y [V]
Uz	Napětí na uzlu Z [V]
R	Rezistor $[\Omega]$
С	Kondenzátor [F]
\mathbf{f}_0	Mezní kmitočet [Hz]
Сα	Pseudo-kapacitance $[F/s^{1-\alpha}]$
α	Alfa
dB	Decibel
Z	Impedance [Ω]
Κ	Koeficient
CMRR	Common-mode rejection ratio
U1	Vstupní napětí [V]
U1d	Diferenční vstupní napětí [V]
U2	Výstupní napětí [V]
U2d	Diferenční výstupní napětí [V]
THD	Total harmonic distortion
π	Ludolfovo číslo (3,1415926535 [-])
Vin	Vstupní napětí [V]
Vout	Výstupní napětí [V]

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1: Ideální filtr typu dolní propust 1. řádu	.14
Obr. 2: Ideální filtr typu horní propust 1. řádu	.14
Obr. 3: Ideální filtr typu pásmová propust 1. řádu	.14
Obr. 4: Ideální filtr typu pásmová zádrž 1. řádu	.15
Obr. 5: Ideální filtr typu fázovací článek 1. řádu	.15
Obr. 6: Schéma zapojení pseudo-diferenčního filtru	.16
Obr. 7: Schéma zapojení plně-diferenčního filtru	.16
Obr. 8: Schématická značka UCC	.18
Obr. 9: Vnitřní zapojení konvejoru třetí úrovně (UCC-3L)	.18
Obr. 10: Realizace DDCC pomocí UCC	.19
Obr. 11: Realizace DVCC pomocí UCC	.20
Obr.12: Pseudo-diferenční filtr fraktálního řádu	.21
Obr. 13: Struktura pseudo-kapacitance (FOE)	.21
Obr. 14: Blokové schéma zapojení	.25
Obr. 15: zapojeni při měření v laboratoří	.26
Obr. 16: Modulová charakteristika sítě RC (FOE) pro tři hodnoty α, simulace (čárkovaně), měření (plná	ι
čára)	.27
Obr. 17: Fázová charakteristika sítě RC (FOE) pro tři hodnoty α, simulace (čárkovaně), měření (plná	
čára)	.28
Obr. 18: Modulová charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu pro tři hodnoty α, teorie	
(tečkovaně), simulace (čárkovaně), měření (plná čára)	.29
Obr. 19: Fázová charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu pro tři hodnoty α , teorie	
(tečkovaně), simulace (čárkovaně), měření (plná čára)	.30
Obr. 20: Modulová charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu při snížení napájecího	
napětí o 9 %, při 1.5 V (čárkovaně), při 1.65 V (plná čára)	.31
Obr. 21: Fázová charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu při snížení napájecího napět	í o
9 %, při 1.5 V (čárkovaně), při 1.65 V (plná čára)	.31
Obr. 22: Potlačení souhlasného signálu	.32
Obr. 23: Potlačení souhlasného signálu při snížení napájecího napětí o 9%	.33
Obr. 24: Harmonické zkreslení filtru pro tři hodnoty α a při napájení napětím ±1.65 V	.34
Obr. 25: Zapojeni pseudo-diferenční kmitočtový filtr fraktákního řádu	.40
Obr. 26: Návrh desky plošných spojů (cesty) ze shora	.41
Obr. 27: Návrh desky plošných spojů (cesty) ze zdola	.42
Obr. 28: Návrh desky plošných spojů (součástky)	.42
Obr. 29: Návrh desky plošných spojů cesty a součástky ze shora a zdola	.43
Obr. 30: Fotografie pseudodiferenčního filtru fraktální řád pohled ze shora	.43
Obr. 31: Fotografie pseudo-diferenčního filtru fraktální řád pohled ze zdola	.44
Obr. 32: Zapojeni pseudo-kapacitance Cα	.45
Obr. 33: Návrh desky plošných spojů (cesty) ze shora	.47
Obr. 34: Návrh desky plošných spojů (cesty) ze zdola	.47
Obr. 35: Fotografie pseudo-kapacitance Cα	.47
Obr. 36: Originální výsledek pseudo-diferenční filtr fraktální řád pro $\alpha = 0.4$.48
Obr. 37: Originální výsledek pseudo-diferenční filtr fraktální řád pro $\alpha = 0.6$.48
Obr. 38: Originální výsledek pseudo-diferenční filtr fraktální řád pro $\alpha = 0.8$.48
Obr. 39: Originální výsledek pseudo-kapacitance (C α) pro $\alpha = 0.4$.49
Obr. 40: Originální výsledek pseudo-kapacitance (C α) pro $\alpha = 0.6$.49

Obr. 41: Originální výsledek pseudo-kapacitance (C α) pro $\alpha = 0.8$	
Obr. 42:Originální výsledek CMRR pro $\alpha = 0.4$ při napájecí napětí 1.65 V	
Obr. 43: Originální výsledek CMRR pro $\alpha = 0.6$ při napájecí napětí 1.65 V	50
Obr. 44: Originální výsledek CMRR pro $\alpha = 0.8$ při napájecí napětí 1.65 V	51

SEZNAM TABULEK

Tab. 1: Hodnoty k_2 , k_3 , R_1 , R_2 a C_{α} pro tři hodnoty α	23
Tab. 2: Hodnoty jednotlivých rezistorů a kondenzátorů sítě RC (FOE) pro tři hodnoty α	24
Tab. 3: použité hodnoty pří měření FOE pro tři hodnoty α	26

Úvod

Tato práce se zabývá pseudo-diferenčními kmitočtovými filtry fraktálního řádu. Cílem práce je analyzovat teoretické vlastnosti a způsoby navrhování filtru fraktálního řádu. Kmitočtová filtrace signálu je jedním ze základních způsobu zpracovaní signálu. Proto se v současnost kmitočtové filtry využívají v elektronice. Takové filtry lze realizovat užitím pasivních součástek (rezistor, kapacitor a induktor), ale je vhodné používat aktivních filtrů, kde jsou použity aktivní prvky (UCC, DDCC, DVCC, CCII, ...) společně s rezistory a kondenzátory. Fraktální obvody jsou obvody, které realizují filtry neceločíselného řádu, např. $1+\alpha$, kde hodnota α je v rozsahu ($0<\alpha <1$). Kmitočtové filtry lze nalézt v elektronice, elektrotechnice a radiotechnice.

V první častí je věnována teorii, popisuje kmitočtové filtry a jejich základní rozdělení podle vlastnost a zpracovaní signálu, filtry typu dolní, horní a pásmový propust, pásmová zádrž a fázovací článek. Dále obsahuje popis diferenčních filtrů a struktur fraktálního řadu.

Ve druhé častí je popsáno použití aktivních proudových konvejorů univerzální proudový konvejor (UCC), diferenční rozdílový proudový konvejor (DDCC) a diferenční proudový konvejor (DVCC), jejich schéma zapojeni a rovnice, které popisuji mezi jednotlivými branami (vstupy a výstupy).

Třetí část je věnován realizaci vlastního návrh Pseudo-diferenčního kmitočtového filtru fraktálního řádu. Při navrhování v programu SNAP, byly použity dva konvejory typu UCC a čtyř pasivní prvky. Z tohoto zapojeni vznikl filtr typu dolní propusti. Jedním z pasivních prvku je pseudo-kapacitance $C\alpha$, kde je použita sítě RC 7.řádu typu Foster II. Návrh byl simulován v programu OrCAD, pro charakteristický kmitočet 100 kHz a řády filtru 1.4, 1.6 a 1.8.

V poslední častí tuto práci je popsáno experimentální měření pro pseudodiferenční kmitočtový filtr fraktální řád a pseudo-kapacitance *Ca* (FOE). Výsledky byly porovnání se simulacemi a teoretickými analýzami pro $\alpha = 0.4$, $\alpha = 0.6$ a $\alpha = 0.8$. Dále je uvedeno popis chování obvodů při změně napájecího napětí a provedeno měření parametru CMRR a celkové harmonické zkreslení THD pro tři hodnoty α .

Tato práce obsahuje na konci přílohy pro navrhované desky plošných spojů obvodu v programu Eagle, použité součástky, fotografii zapojení obvodu v laboratoři a originální výsledky z měření.

1. KMITOČTOVÉ FILTRY

Kmitočtové filtry jsou lineární elektrické obvody. S kmitočtovými filtry se můžeme setkat v různých oblastech elektrotechniky a elektroniky [1].

Kmitočtové filtry patří mezi základní stavební bloky pro zpracování přijímaných signálů. Jejich úkolem je výběr kmitočtových složek procházejícího signálu dle jejich kmitočtu.

Filtry obvykle propouštějí kmitočtové složky bez útlumu (oblast propustného pásma), jiné filtry kmitočtové složky potlačují (oblast nepropustného pásma). Tyto vlastnosti se vyjadřují pomocí modulové (amplitudové) kmitočtové charakteristiky, což je závislost modulu napětí na kmitočtu.

Obecně rozlišujeme mezi aktivními a pasivními obvodovými strukturami. Nejvíce jsou kmitočtové filtry realizovány pomocí pasivních součástek. v těchto filtrech jsou využívány rezistory, kondenzátory a induktory. Tyto součástky jsou levnou a dostupnou variantou a jejich výhodou je jednoduchost [2]. Pro lepší vypracovávaní signálu bez ztráty, je vhodné používat aktivních filtrů, které se zakládají pouze s rezistory, kondenzátory a aktivními prvky (UCC, DDCC, DVCC, CCII, ...).

1.1 Základní rozdělení filtrů

Kmitočtové filtry můžeme dělit, podle jejich elektronických vlastností a použití součástek, na filtry pasivní nebo aktivní. Dále podle toho, jak zpracovávají signál na filtry pseudo-diferenční (diferenční) a nediferenční, a podle toho, jaká je jejich propustnost, na filtry selektivní.

1.2 Základní vlastnosti kmitočtových filtrů a jejich využiti

Jednotlivé filtry pasivní i aktivní dělíme podle toho, jak propouští, či nepropouští pásmo signálu, na dolní propust [DP], horní propust [HP], pásmová propust [PP], pásmová zádrž [PZ], fázovací článek [FČ]. Každý z jednotlivých filtrů má charakteristický kmitočet označovaný f_0 , od tohoto kmitočtu, filtr začíná propouštět signál, potlačovat signál, nebo vybírat.

1.2.1 Filtr dolní propust

Je filtr, který propouští složky signálu s kmitočty nižšími než mezní kmitočet f_0 [1], kdy modulová charakteristika signálu poklesne o 3 dB a vyšší signály potlačuje. Filtr se používá především v audio technice. Filtr DP lze vidět na Obr. 1.



Obr. 1: Ideální filtr typu dolní propust 1. řádu

1.2.2 Filtr horní propust

Je filtr, který propouští složky signálu o kmitočtech vyšších, než je mezní kmitočet $f_0[1]$ a nižší složky potlačuje. Filtr se využívá v audio technice. filtr HP lze vidět na Obr. 2.



Obr. 2: Ideální filtr typu horní propust 1. řádu

1.2.3 Filtr pásmová propust

Je filtr, který propouští všechny nižší kmitočty (dolní propust) a všechny vyšší kmitočty (horní propust). Propouští pouze pásmo určené dvěma mezními frekvencemi f_0 a f_1 , jak je uvedeno na Obr. 3. tyto filtry se používají v bezdrátových vysílačích a přijímačích. [1]



Obr. 3: Ideální filtr typu pásmová propust 1. řádu

1.2.4 Filtr pásmová zádrž

Je filtr, který nepropouští signál [1], jehož kmitočet je mezi horním a dolním mezním kmitočtem. Používají se v audio technice proti nechtěné zpětné vazbě. Obr. 4, popisuje ideální filtr PZ.



Obr. 4: Ideální filtr typu pásmová zádrž 1. řádu

1.2.5 Filtr fázovací článek

Filtr, který zpracovává signál a v tomto pásmu frekvencí je stejný zisk. Mění se fázový vztah mezi různými frekvencemi, protože se mění jeho fázový posuv mezi výstupním a vstupním signálem [1][2][3]. Obr. 5, popisuje ideální filtr FČ.



Obr. 5: Ideální filtr typu fázovací článek 1. řádu

1.3 Pseudo-diferenční a diferenční kmitočtové filtry

V analogové technologii stále existuje zájem o frekvenční filtry, které lze nalézt ve velkém počtu elektroniky. Novým typem frekvenčních filtrů jsou pseudo-diferenční kmitočtové filtry. Tyto filtry kombinují vlastnosti plně diferenčních a nediferenčních filtrů. Jedná se o struktury, které mají dva diferenční vstupy a dva diferenční výstupy. Vnitřní struktura zapojení je nediferenční. Jsou méně složité než plně diferenční struktury, které používají více prvků, ale stále mají požadované vlastnosti. V praxi se proto často používají v kombinaci s plně diferenční filtry. Tento způsob zapojení má stále dostatečné potlačení CMRR složky, při méně komplexní struktuře zapojení.[6]. Schéma zapojení pseudo-diferenčního filtru je na Obr. 6.

U diferenčních filtrů je signál přenášen přes dva signálové kanály, což snižuje možnost zkreslení výsledného signálu. Obvod je také uzemněn pomocí jednoho kanálu jako v případě nediferenčním. Diferenční zapojení se vytváří ve většině případů z nediferenčního zapojení pomocí zrcadlení pasivních a aktivních prvků, a proto je nevýhodou diferenčních filtrů, že jsou složitější než nediferenční a potřebují více součástek. [4][5]. Můžeme to vidět na Obr. 7.



Obr. 6: Schéma zapojení pseudo-diferenčního filtru



Obr. 7: Schéma zapojení plně-diferenčního filtru

Následující matematický popis platí pro diferenční vstupní a výstupní signál v napěťovém režimu [1].

$$U_{1d} = U_{1+} - U_{1-}, \quad U_{2d} = U_{2+} - U_{2-}, \quad A_d = \frac{U_{2d}}{U_{1d}} = \frac{U_{2+} - U_{2-}}{U_{1+} - U_{1-}}$$
(1.1)

kde signál U_{1d} je diferenční vstup napětí, a je to rozdíl mezi dvěma vstupními signály U_{1+} , U_{1-} . A signál U_{2d} je diferenční výstup napětí, a je to rozdíl mezi dvěma výstupními signály U_{2+} , U_{2-} . Napěťový přenos A_d je podíl výstupního napětí a vstupního napětí. Z tohoto matematického popisu vyplívá, že k analýze takových struktur nám stačí pouze vstupní a výstupní signály a obvod mezi nimi nemusíme vůbec brát v úvahu. Tím pádem může být na vstupu a na výstupu diferenční napětí, tedy dvě rozdílové svorky na vstupu i na výstupu, a zbytek obvodu může být nediferenční, což je definice právě pseudo-diferenčního filtru.

1.4 Kmitočtové filtry fraktálního řádu

Obecně se nazývají neceločíselné filtry. V poslední době hojně roste zájem o filtry s fraktálním řádem [7]. Vědce v současnosti velice zajímá toto téma z důvodu, že systémy fraktálního řádu lze nalézt v mnoha vědeckých oborech. Například v elektrotechnice, medicíně, biologii, biochemii a zemědělství [8], [9], [10]. Nejlepší příklady pro využití těchto filtrů jsou oscilátory a měřicí systémy [9],[11]. V oblasti biologie a biochemie se používají k modelování funkce tkání, buněk nebo chování různých organismů [10]. Systémy nečíselného řádu se také používají k měření a analýze biologických signálů, jako například elektrokardiogram (EKG) [10], [12]. V zemědělství lze fraktální systémy použít k aproximaci a měření vlastností ovoce [12].

Tento typ umožňuje nový pohled a další využití těchto struktur. Řád filtru je vždy dán hodnotou mocniny (P) na $(n) \Longrightarrow (P^n)$. Čím vyšší úroveň, tím má filtr vyšší řád. Pro filtry fraktálního řádu je popsán sklon útlumu jako $20(n + \alpha)$ dB/dekáda, kde n je nenulové celé kladné číslo a α je hodnota v rozsahu ($0 < \alpha < 1$). [8], [13], [15]

V případě návrhu analogového frekvenčního filtru fraktálního řádu se přidává prvek fraktálního řádu (FOE). Tento prvek (FOE) zatím nelze zakoupit jako samostatnou součást, jakými jsou dnešní rezistory nebo jiné součástky. První příklad návrhu FOE je pomoci metody CFE (Continued Fraction Expansions). Podle CFE lze získat druhou aproximaci Laplacova operátoru (p) ve tvaru (1.2). podle [15]

$$p^{\alpha} \cong \frac{(\alpha^2 + 3\alpha + 2)p^2 + (8 - 2\alpha^2)p + (\alpha^2 - 3\alpha + 2)}{(\alpha^2 - 3\alpha + 2)p^2 + (8 - 2\alpha^2)p + (\alpha^2 + 3\alpha + 2)}$$
(1.2)

Neceločíselný řád filtru lze realizovat pouze do $(n + \alpha) < 2$. Z toho vyplývá, že můžeme realizovat pouze filtry s neceločíselným řádem $(1 + \alpha)$. Tato metoda je nevhodná díky složitosti matematického popisu [13][14]. Druhým možným návrhem FOE je velmi často používaná technologie - síť RC řádu, jakými jsou Foster I, Foster II, Cauer I a Cauer II. V této práci využíváme FOE typu Foster II více Kap.3. Nejčastěji aproximovaný pasivní prvek je kondenzátor fraktálního řádu s impedancí danou rovnicí (1.3).[9], [10], [13].

$$Z_c = \frac{1}{\omega^2 C_{\alpha}} \tag{1.3}$$

kde C_{α} je pseudo-kapacitance a jeho jednotka je vyjádřena v F/s^{1- α}.

2. AKTIVNÍ PROUDOVÉ PRVKY

2.1 Univerzální proudový konvejor (UCC)

Jedná se o konvejor s osmi branami, který má tři vysoké vstupy impedančního napětí Y_{1+} , Y_{2-} , Y_{3+} , jeden nízko impedanční vstup a čtyři proudové výstupy Z_{1+} , Z_{1-} , Z_{2+} , Z_{2-} . Jeho schématická značka je na Obr. 8. Struktura vnitřního zapojení konvejoru třetí úrovně (UCC-3L) je na Obr. 9. Pomoci UCC lze realizovat jiné konvejory, jako např. (DVCC, DDCC a CCII), a to tak, že propojíme potřebné svorky a nevyužité svorky uzemníme [16]. A rovnice popisující vztahy mezi jednotlivými branami (2.1) (2.2) (2.3) (2.4). [17]



Obr. 8: Schématická značka UCC



Obr. 9: Vnitřní zapojení konvejoru třetí úrovně (UCC-3L)

$$I_{Z1+} = I_{Z2+} = I_X \tag{2.1}$$

$$I_{Z1-} = I_{Z2-} = -I_X \tag{2.2}$$

$$I_{Y1+} = I_{Y2-} = I_{Y3+} = 0 \tag{2.3}$$

$$U_{X} = U_{Y1+} - U_{Y2-} + U_{Y3+} \tag{2.4}$$

2.2 Diferenční rozdílový proudový konvejor (DDCC)

Jedná se o konvejor s šesti branami, který má tři vysoké vstupy impedančního napětí Y_{1+} , Y_{2-} , Y_{3+} , jeden nízko impedanční vstup X a dva proudové výstupy Z_{1+} , Z_{1-} . Pomocí konvejoru UCC můžeme realizovat konvejor DDCC, když uzemníme Z_{2+} , Z_{2-} , Obr. 10. Vztahy mezi vstupy a výstupy podle (2.5) (2.6) (2.7) (2.8). [2] [18]



Obr. 10: Realizace DDCC pomocí UCC

$$I_{Z1+} = I_X \tag{2.5}$$

$$I_{Z1-} = -I_X \tag{2.6}$$

$$I_{Y1+} = I_{Y2-} = I_{Y3+} = 0 \tag{2.7}$$

$$U_{X} = U_{Y1+} - U_{Y2-} + U_{Y3+}$$
(2.8)

2.3 Diferenční proudový konvejor (DVCC)

Jedná se o konvejor s pěti branami, který má dva vysoké vstupy impedančního napětí Y_1 , Y_2 . v našem případě to bude Y_{1+} , Y_2_{-} , jeden nízko impedanční vstup X a dva vysoké proudové výstupy Z., Z., v našem případě to bude Z_{1+} , Z_1 . Pomoci konvejoru UCC můžeme realizovat konvejor DVCC, když uzemníme Y_{3+} , Z_{2+} , a Z_{2-} , Obr. 11. Vztahy mezi jednotlivými branami (2.9) (2.10) (2.11) (2.12). [2] [18]



Obr. 11: Realizace DVCC pomocí UCC

$$I_{Z^+} = I_X \tag{2.9}$$

$$I_{Z^{-}} = -I_{X} \tag{2.10}$$

$$I_{Y1+} = I_{Y2-} = 0 \tag{2.11}$$

$$U_{X} = U_{Y1+} - U_{Y2-} \tag{2.12}$$

3. NÁVRH PSEUDO-DIFERENČNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY FRAKTÁLNÍHO ŘÁDU

Jedná se o nově navržené pseudo-diferenčního filtru. Dále byl filtr upraven na fraktální řád podle [19]. čímž byl získán pseudo-diferenční filtr fraktálního řádu (1+ α) pracujícího v napěťovém režimu který je zobrazen na Obr.12. Skládá se z diferenčního rozdílového proudového konvejoru (DDCC) a diferenčního proudového konvejoru (DVCC). Filtr dále obsahuje čtyři pasivní prvky, dva rezistory (R_1 , R_2) a jeden kondenzátor (C_1) a pseudokapacitanci C_{α} . Všechny pasivní prvky jsou uzemněny. Na výstupu se nám objeví filtr typu dolní propust. Pseudo-kapacitance C_{α} byla zkonstruována pomocí kapacitního prvku fraktálního řádu (FOE). Jedná se o RC strukturu 7.řádu typu Foster II, kde jsou rezistory a kondenzátory paralelně zapojeny. Tuto strukturu můžeme vidět na Obr. 13.



Obr.12: Pseudo-diferenční filtr fraktálního řádu



Obr. 13: Struktura pseudo-kapacitance (FOE)

3.1 Výpočet koeficientů k_1, k_2, k_3 , rezistorů R_1, R_2 a C_{α} .

Postup výpočtu koeficientů k_1 , k_2 , k_3 a C_{α} je podle [13]. Po analýze zapojení Obr.12 v programu SNAP, vznikl napěťový přenos pro filtr typu dolní propust:

$$K(p)_{DP} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-1}{p^2 (R_1 R_2 C_1 C_2) + p(R_1 C_1) + 1}$$
(3.1)

K matematickému návrhu jsme využili [13], přenosová funkce fraktálního řádu je dána:

$$K_2^{1+\alpha}(p) = \frac{k_1}{p^{1+\alpha} + pk_2 + k_3}$$
(3.2)

Koeficienty k_1 , k_2 a k_3 byly formulovány pro požadované hodnoty útlumu 20(1 + α) dB/dec [13], [20] a přinášejí nejnižší chybu propustného pásma. Podle literatury [13], [20], T. J. Freeborn uvádí, že pro simulace a testovaní používáme programovatelné analogové pole *FPAA*. Simulace v MATLABU jsou experimentálně ověřovány pomocí *FPAA*. Dále uvádí že při optimalizaci *FPAA* dochází k chybám viz [13, obr.3]. Pomocí následujících rovnic získáme hodnoty pro koeficienty k_1 , k_2 a k_3 . [8]

$$k_1 = 1$$
 (3.3 a)

$$k_2^{FPAA} = 1,068\alpha^2 + 0,161\alpha + 0,3324$$
 (3.3 b)

$$k_3^{FPAA} = 0,2937\alpha + 0,7122$$
 (3.3 c)

Výpočet je ukázán pro $\alpha = 0,4$, z (3.2) je nutné vypočítat koeficienty k_1 , k_2 a k_3 . To lze provést pomocí rovnic (3.3):

$$k_1 = 1$$
 (3.5 a)

$$k_2^{FPAA} = 1,068.0,4^2 + 0,161.0,4 + 0,3324 = 0,56768$$
 (3.5 b)

$$k_3^{FPAA} = 0,2937.0,4+0,7122 = 0,82968$$
 (3.5 c)

Pomocí [21] a programu MATLAB byla vypočítána hodnota impedance $Z = 1592,35 \Omega$, Pro výpočet C_{α} zvolíme hodnotu kondenzátoru $C_1 = 1$ nF a mezní kmitočet $f_0 = 100$ kHz. Pomocí (1.3):

$$C_{\alpha} = \frac{1}{(2.\pi.100000)^{0.4}.1592,35} = 3,01.10^{-6} \left[F / s^{1-\alpha} \right]$$
(3.6)

Pro $\alpha = 0,4$, máme hodnoty koeficientu k_1 , k_2 , k_3 a C_{α} , máme zvolenou hodnotu kondenzátoru $C_1 = 1$ nF a mezní kmitočet $f_0 = 100$ kHz. Zbývá nám spočítat hodnoty rezistorů R_1 a R_2 pro které platí:

$$R_{2} = \frac{1}{\omega_{0}^{1+\alpha}C_{\alpha}k_{2}}$$

$$R_{2} = 12362,44\Omega$$

$$R_{1} = \frac{1}{\omega_{0}C_{1}}\frac{k_{1}}{k_{3}}$$

$$R_{1} = 840,88\Omega$$
(3.8)

3.2 Simulace

Obvod byl simulován pomocí programu OrCAD. Pro simulaci byly použity tři univerzální proudové konvejory UCC. Prvek byl zapojen tak, aby byl vytvořen DDCC a DVCC, (viz kap. 2). Simulace byla provedena pro ideální prvky UCC-1L a pro reálné prvky UCC-3L. Filtr byl simulován a ověřen pro hodnoty fraktálního řádu $\alpha = 0.4$, $\alpha = 0.6$ a $\alpha = 0.8$. Mezní kmitočet filtru byl zvolen $f_0 = 100$ kHz, dále byl zvolen kondenzátor $C_1 = 1$ nF. Rezistory R_1 , R_2 byly vypočítány podle (3.7 a 3.8) a C_{α} dle (3.6) viz Tab.1.

α	0.4	0.6	0.8
Zc	1592.357	1592.357	1592.357
<i>k</i> ₂	0.56768	0.81348	1.14472
k₃	0.82968	0.88842	0.94716
<i>R</i> ₁ (Ω)	1088.96	1457.299	1923.517
<i>R</i> ₂ (Ω)	2805.025	1957.463	1391.045
<i>C</i> _α (F/s1-α)	3.01E-06	2.08E-07	1.44E-08

Tab. 1: Hodnoty k_2 , k_3 , R_1 , R_2 a C_{α} pro tři hodnoty α

Pomocí [21] a programu MATLAB, byly získané hodnoty kondenzátorů a odporů RC sítě Foster II. Dále byl zvolen mezní kmitočet $f_0 = 100$ kHz. Rozsah pro FOE byl zvolen od 1 kHz až 10 MHz. Hodnoty jednotlivých rezistorů a kondenzátorů FOE jsou popsány v Tab. 2. Při simulaci byly získané modulové a fázové charakteristiky pro tři aproximované FOE ($\alpha = 0.4, 0.6, 0.8$) jsou na Obr. 16 a Obr. 17. víc kap.4.1.

α	0.4	0.6	0.8
<i>R</i> ₀ (Ω)	10047.09	25237.15	79806.88
$\overline{R_1(\Omega)}$	514.15	145.01	29.42
$R_2(\Omega)$	1166.69	571.12	266.66
<i>R</i> ₃ (Ω)	2088.11	1388.1	894.02
$R_4(\Omega)$	3590.98	3139.87	2668.11
$R_5(\Omega)$	6149.48	7032.97	7818.36
$R_6(\Omega)$	10749.7	16170.76	23592.62
$R_7(\Omega)$	20930.93	42757.8	83786.51
<i>C</i> ₁ (pF)	46	142.87	391.334
C ₂ (PF)	75.5	135.21	160.951
<i>C</i> ₃ (PF)	157	207.38	178.952
C4 (PF)	341	341.74	223.514
<i>C</i> ₅ (PF)	742	568.72	284.33
C_6 (PF)	1580	922.02	351.229
C ₇ (PF)	3030	1299.8	368.656

Tab. 2: Hodnoty jednotlivých rezistorů a kondenzátorů sítě RC (FOE) pro tři hodnoty α

4. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ A SIMULACE

Pro praktickou část měření byl použit nově navržený pseudo-diferenční filtr který byl popsaný v kap. 3. Jedná se o filtr typu dolní propust. Poté bylo sledováno jeho chování při simulacích v programu OrCAD s využitím univerzálního proudového konvejoru třetí generace (UCC-3L). Využívá dva aktivní prvky, jimiž jsou konvejory typu UCC. Jeho schematické zapojení je zobrazeno na Obr.12. Dále bylo sledováno chováni pseudo-kapacitance C_{α} při simulaci v programu OrCAD. Cílem experimentálního měření bylo ověření chování tohoto filtru s reálnými součástkami a porovnání jeho chování s teorii a simulací. Pro experimentální měření byl využit univerzální proudový konvejor UCC N1B [21], Struktura prvního čipu byla transformována na diferenční rozdílový proudový konvejor DDCC a struktura druhého čipu na diferenční proudový konvejor DVCC (viz kap. 2). Veškeré naměřené hodnoty a grafy byly získány za pomoci obvodového analyzátoru Agilent 4395 A.

Pro správné měření bylo potřeba převést nediferenční vstupní napětí na diferenční pomocí převodníku zkonstruovaného integrovaným obvodem AD8476 [23] a výstupní napětí z diferenčního na nediferenční pomocí převodníku zkonstruovaného integrovaným obvodem AD8429 [24]. Pro ověření správnosti diferenčního zapojení byl do obvodu přidán ještě sumační zesilovač realizovaný integrovaným obvodem AD8271 [25], kterým bylo přivedeno souhlasné napětí U_{COM} . Celkové blokové schéma experimentálního měření a fotografie je na Obr. 14 a Obr. 15. Deska plošných spojů byla vytvořena v programu Eagle 9.6.2 Premium. Dokumentace k těmto deskám je uvedena v přílohách pseudo-diferenční kmitočtový filtr fraktálního řádu, Pseudo-kapacitance C α . Měření na obvodovém analyzátoru bylo prováděno s šířkou pásma 30 Hz, vstupní signál měl hodnotu 0 dBm a měření probíhalo v rozmezí od 1 kHz do 10 MHz. Ukázky originálního měření pomocí obvodového analyzátoru Agilent 4395 A jsou v příloze C.



Obr. 14: Blokové schéma zapojení



Obr. 15: zapojeni při měření v laboratoří

4.1 Měření a simulace pseudo-kapacitance Cα (FOE)

Schematické zapojení pseudo-kapacitance C_{α} je na Obr. 13 v kap. 0. Jedná se o síť RC 7. řádu typu Foster II. Pomocí [21] a programu MATLAB byly získané hodnoty jednotlivých rezistorů a kondenzátorů FOE, které jsou popsány v Tab.2. Simulace byly provedeny v programu OrCAD. Deska plošných spojů je uvedena v příloze B. Pro měření byly použity zaokrouhlené hodnoty, které nalezneme v Tab.3. Dále mezní kmitočet $f_0 = 100$ kHz a přibližný rozsah pro FOE byl zvolen od 1 kHz až po 10 MHz. Měření bylo provedeno pro tří hodnoty $\alpha = (0.4, 0.6 \text{ a } 0.8)$. Výsledky simulací a měření pro modulové a fázové charakteristiky pro tři aproximace FOE ($\alpha = 0.4, 0.6, 0.8$) jsou na Obr. 16 a Obr. 17.

α	0.4	0.6	0.8
<i>R</i> ₀ (Ω)	10000	25017	79592
<i>R</i> ₁ (Ω)	500	150	30
<i>R</i> ₂ (Ω)	1159	574	270
<i>R</i> ₃ (Ω)	2076	1385	891
<i>R</i> ₄ (Ω)	3590	3144	2712
<i>R</i> ₅ (Ω)	6200	6977	7826
<i>R</i> ₆ (Ω)	10714	16238	23538
<i>R</i> ₇ (Ω)	20764	42857	83077
<i>C</i> ₁ (pF)	47	150	390

Tab. 3: použité hodnoty pří měření FOE pro tři hodnoty α

<i>C</i> ₂ (pF)	82	150	150
<i>C</i> ₃ (pF)	150	220	180
<i>C</i> ₄ (pF)	330	330	220
<i>C</i> ₅ (pF)	740	560	270
<i>C</i> ₆ (pF)	1.5 nF	920	330
<i>C</i> ₇ (pF)	3.2 nF	1290	390



Obr. 16: Modulová charakteristika sítě RC (FOE) pro tři hodnoty α, simulace (čárkovaně), měření (plná čára)

Na Obr.16 je modulová charakteristika sítě RC (FOE) pro tři hodnoty α . Hodnoty modulu při mezní frekvenci $f_0 = 100$ kHz u simulací jsou $Z_C = 1645 \Omega$ pro $\alpha = 0.4$, 1592 Ω pro $\alpha = 0.6$ a 1462 Ω pro $\alpha = 0.8$ a u měření jsou $Z_C = 1588 \Omega$ pro $\alpha = 0.4$, 1507 Ω pro $\alpha = 0.6$ a 1434 Ω pro $\alpha = 0.8$. Při porovnání s Tab.1 můžeme potvrdit správné chovaní FOE. Ukazují se minimální odchylky, které jsou způsobené zaokrouhlením hodnot jednotlivých rezistorů a kondenzátorů.



Obr. 17: Fázová charakteristika sítě RC (FOE) pro tři hodnoty α, simulace (čárkovaně), měření (plná čára)

Na Obr. 17 můžeme vidět fázovou charakteristiku sítě RC. Při porovnání simulací a měření vidíme, že průběhy se téměř shodují a dochází k minimálním odchylkám na začátku při $\alpha = 0.4$ a $\alpha = 0.6$ které jsou způsobeny zaokrouhlením hodnot jednotlivých rezistorů a kondenzátorů. I tak se nám potvrdilo správné chovaní FOE a výsledek potvrzuje správnou aproximaci ve frekvenční rozsahu.

4.2 Měření a simulace pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu

Zapojení filtru typu dolní propust druhého řádu pracujícího v napěťovém režimu je na Obr.12 v kap.0 . Obvod je složen ze dvou aktivních prvků. Jednoho diferenčního rozdílového proudového konvejoru (DDCC) a diferenčního proudového konvejoru (DVCC). Filtr dále obsahuje čtyři pasivní prvky, dva rezistory (R_1 , R_2), jeden kondenzátor (C_1) a pseudo-kapacitanci C_{α} . Pro experimentální měření byly využity dva univerzální proudové konvejory UCC-N1B [21], jeden byl transformován na diferenční rozdílový proudový konvejor DDCC a druhý byl transformován na diferenční proudový konvejor typu DVCC. Vytvořená deska plošných spojů je uvedena v příloze pseudo-diferenční kmitočtový filtr fraktálního řádu. U simulace i experimentálního měření byl mezní kmitočet nastaven na $f_0 = 100$ kHz a hodnota kapacitoru $C_1=1$ nF. Hodnoty rezistorů byly získány z rovnic (3.7) a (3.8). Pro $\alpha = 0.4$, $R_1 = 1089 \ \Omega \approx 1100 \ \Omega$, $R_2 = 2805 \ \Omega \approx 2700 \ \Omega$.

Pro *α* = 0.6, *R*₁ = 1457 $\Omega \approx 1500 \Omega$, *R*₂ = 1957 $\Omega \approx 2000 \Omega$.

Pro *α* = 0.8, R_1 = 1923 Ω ≈ 2000 Ω, R_2 = 1391 Ω ≈ 1500 Ω.

Výsledky teoretické analýzy, simulace a experimentálního měření pro modulovou charakteristiku jsou zobrazeny na Obr. 18. A pro fázovou charakteristiku na Obr. 19.



Obr. 18: Modulová charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu pro tři hodnoty *α*, teorie (tečkovaně), simulace (čárkovaně), měření (plná čára)

Z Obr. 18 lze vyčíst mezní kmitočty pro $\alpha = 0.4$, $\alpha = 0.6$ a $\alpha = 0.8$. Tyto hodnoty odečítáme při poklesu modulové charakteristiky o -3 dB. Mezní kmitočty f_0 u měření pak vychází přibližně $f_0 = 55$ kHz pro $\alpha = 0.4$, $f_0 = 70$ kHz pro $\alpha = 0.6$ a $f_0 = 93$ kHz pro $\alpha = 0.8$ Při porovnání měření s teorií a simulací plyne, že nejlepší výsledek nám vykazuje pseudodiferenční filtr fraktálního řádu při použití pseudo-kapacitance C_{α} , kde je $\alpha = 0.8$. To znamená, že filtr funguje velmi dobře při použití správných hodnot v síti RC. Proto nám měření ukazuje horší výsledky při $\alpha = 0.4$, $\alpha = 0.6$. Je to způsobeno zaokrouhlením hodnot jednotlivých rezistorů a kondenzátorů, parazitních vlastností aktivních prvků, i chybou pájení. Horší chování pro $\alpha = 0.4$ a $\alpha = 0.6$ se nám projevila i u fáze, viz Obr. 19.



Obr. 19: Fázová charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu pro tři hodnoty *α*, teorie (tečkovaně), simulace (čárkovaně), měření (plná čára)

Na Obr. 19 můžeme vidět fázovou charakteristiku pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu pro tři hodnoty $\alpha = 0.4$, 0.6 a 0.8. Z grafu plyne bez ohledu na chyby, které jsou způsobeny zaokrouhlením hodnot jednotlivých rezistorů a kondenzátorů, že tento filtr funguje velmi dobře a potvrzuje to průběh pro $\alpha = 0.8$ kde byly správné hodnoty jednotlivých rezistorů a kondenzátorů. Můžeme říct, že výsledky potvrzují správnou funkčnost a vlastnosti pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu (1+ α).

4.3 Chování pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu při změně napájecího napětí

Cílem tohoto měření bylo zjistit, jak pseudo-diferenční filtr fraktálního řádu reaguje na změnu napájecího napětí. Pro univerzální proudový konvejor UCC-N1B je optimální napájecí napětí $\pm 1,65$ V a jeho odběr na jeden proudový konvejor je 27 mA [21]. Napětí bylo změněno na ± 1.50 V, což je snížení cca o 9 %.



Obr. 20: Modulová charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu při snížení napájecího napětí o 9 %, při 1.5 V (čárkovaně), při 1.65 V (plná čára)



Obr. 21: Fázová charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu při snížení napájecího napětí o 9 %, při 1.5 V (čárkovaně), při 1.65 V (plná čára)

Obr. 20, popisuje reakci na snížení napájecího napětí. Nejvíce se projevila změna u $\alpha = 0.4$ a $\alpha = 0.8$, kde se útlum zvýšil z 0 dB přibližně na 5 dB. U $\alpha = 0.8$ se útlum snížil z -48 dB na -44 dB, u $\alpha = 0.6$ se útlum snížil z -48 dB na -46 dB. Můžeme říct, že změna napájení pro $\alpha = 0.6$ není příliš významná jak u modulové, tak i fázové charakteristiky (Obr. 21). Obecně lze tyto odchylky zanedbat.

4.4 CMRR (common mode rejection ratio)

Potlačení souhlasného signálu nebo-li CMRR (Common-mode rejection ratio) je hodnota která udává, zda je daný filtr schopen potlačit nežádoucí souhlasný vstupní signál. Při ideálním stavu by CMRR mělo být nekonečno. CMRR lze vypočítat pomocí rovnice (4.1).

$$CMRR = 20\log\frac{A_{dm}}{A_{cm}}[dB]$$
(4.1)

 A_{dm} je diferenční zesílení a A_{cm} je zesílení souhlasného signálu. Čím vyšší hodnota CMRR, tím nižší je šumová složka. Ukázky originálního měření pro CMRR jsou v příloze C. Schopnost filtru potlačit souhlasný signál pro ideální napájecí napětí je na Obr. 22.



Obr. 22: Potlačení souhlasného signálu

Z Obr.22 jde vidět, že filtr je schopen potlačit souhlasný signál při $\alpha = 0.8$ o 55 dB, při $\alpha = 0.6$ o 70 dB, což můžeme považovat za velmi pěkné. Při $\alpha = 0.4$ bylo provedeno chybné měření. Pravděpodobně se jedná o chybu vlivem napájení jednoho z aktivních prvků. Proto nám vykazuje špatné výsledky, což se projeví jako útlum 20 dB.



Obr. 23: Potlačení souhlasného signálu při snížení napájecího napětí o 9%

Z Obr. 23 je patrné, že pseudo-diferenční filtr fraktálního řádu při změně napájecího napětí potlačuje souhlasný signál o 33 dB pro $\alpha = 0.8$, 40 dB pro $\alpha = 0.4$ a 51 dB pro $\alpha = 0.6$. Oproti ideálnímu napájecímu napětí, kde CMRR je přibližně 20, 70 a 55 dB pro $\alpha = 0.4$, 0.6, 0.8.

4.5 THD - Celkové harmonické zkreslení

THD nebo-li celkové harmonické zkreslení je definováno jako poměr vyšších harmonických složek ku základní harmonické složce, a je vyjádřeno pomocí vztahu (4.2):

$$THD = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2}}{U_1} [\%]$$
(4.2)

Při měření bylo uvažováno prvních pět harmonických složek, tedy U_1 až U_5 . Pomocí rovnice (4.2) bylo vypočteno THD. Obr. 24, ukazuje změnu THD v závislosti na amplitudě vstupního signálu.



Obr. 24: Harmonické zkreslení filtru pro tři hodnoty α a při napájení napětím ±1.65 V

Z Obr. 24 vyplývá, že pseudo-diferenční filtr fraktálního řádu pro tři hodnoty α a amplitudu vstupního signálu pod 0.8 V ukazuje celkové harmonické zkreslení pod 1.5 %. Po 0.8 V se zhorší nejvíc pro $\alpha = 0.4$ kde dosáhne 3 %.

5. ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo nastudovat problematiku pseudo-diferenčních kmitočtových prvků, vytvoření návrhu pseudo-diferenčního kmitočtového filtru fraktálního řádu, následnou simulaci, zkonstruování a proměření vytvořeného přípravku.

V úvodní části (kap.1) byly popsány základní vlastnosti kmitočtových filtrů, jejich typy a využití. Následuje popis diferenčních a pseudo-diferenčních filtrů. Dále popis pseudo-diferenčních filtrů fraktálního řádu a jejich využití. Dále byl popsán prvek FOE a metody pro jeho návrh. V našem případě se jedná o strukturu sítě RC 7. řádu typu Foster II.

Další část se věnuje použití aktivních prvků (konvejorů), které byly v této práci použity (UCC, DDCC, DVCC) (kap.2).

V třetí části (kap.3) se práce věnuje návrhu pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu a jeho simulaci v prostředí programu OrCAD. Obvod je zkonstruován pomocí dvou aktivních prvků (DDCC a DVCC) a obsahuje čtyři pasivní prvky. Pomoci [8] a rovnic (3.3) byly vypočítané hodnoty koeficientů k_1 , k_2 a k_3 . Následně byly ověřeny v programu OrCAD pro mezní kmitočet $f_0 = 100$ kHz pomocí konvejorů UCC-1L a UCC-3L. Pomocí [21] a programu MATLAB, byly získané hodnoty kondenzátorů a odporů sítě Foster II. Pro FOE byl zvolen mezní kmitočet $f_0 = 100$ kHz a přibližný rozsah od 1 kHz až 10 MHz.

V praktické části (kap.4) byl experimentálně ověřen pseudo-diferenční filtr fraktálního řádu pro tři hodnoty α (0.4, 0.6, 0.8). Filtr realizuje dolní propust řádu (1+ α). Také bylo ověřeno chování pseudo-kapacitance C_{α} , a výsledky byly porovnávány se simulacemi a ideálními průběhy. Měření probíhalo pro napájecí napětí ±1.65 V a pro snížené napájecí napětí ±1.50 V. Modulová charakteristika sítě RC (FOE) pro tři hodnoty α . Hodnoty modulu při mezní frekvenci $f_0 = 100$ kHz u simulací jsou $Z_C = 1645 \Omega$ pro $\alpha = 0.4$, 1592 Ω pro $\alpha = 0.6$ a 1462 Ω pro $\alpha = 0.8$ a u měření jsou $Z_C = 1588 \Omega$ pro $\alpha = 0.4$, 1507 Ω pro 0.6 a 1434 Ω pro 0.8 V porovnání s Tab.1 můžeme potvrdit správné chovaní FOE. Vykazují se zde minimální odchylky, které jsou způsobené zaokrouhlením hodnot jednotlivých rezistorů a kondenzátorů.

U fázové charakteristiky RC sítě (Obr. 17) dochází při porovnání mezi simulaci a měřením k minimálním odchylkám pro $\alpha = 0.4$ a pro $\alpha = 0.6$ které jsou způsobeny zaokrouhlením hodnot jednotlivých rezistorů a kondenzátorů. I tak se nám zde potvrdilo správné chovaní FOE a výsledek potvrzuje správnou aproximaci ve frekvenční rozsahu. U modulové charakteristika pseudo-diferenčního filtru fraktálního řádu (Obr. 18) lze vyčíst mezní kmitočty pro $\alpha = 0.4$, $\alpha = 0.6$ a $\alpha = 0.8$. Tyto hodnoty odečítáme při poklesu modulové charakteristiky o -3 dB. Mezní kmitočty f_0 u měření pak vychází přibližně $f_0 = 55$ kHz pro $\alpha = 0.4$, $f_0 = 70$ kHz pro $\alpha = 0.6$ a $f_0 = 93$ kHz pro $\alpha = 0.8$. Při porovnání měření s teorií a simulací plyne, že nejlepší výsledek nám vykazuje pseudo-diferenční filtr fraktálního řádu při použití pseudo-kapacitance C_{α} kde $\alpha = 0.8$. To znamená, že filtr funguje velmi dobře při použití správných hodnot v síti RC. Proto nám měření ukazuje horší výsledky při $\alpha = 0.4$, $\alpha = 0.6$. Je to způsobeno zaokrouhlením hodnot jednotlivých rezistorů a kondenzátorů, parazitních vlastností aktivních prvků, i chybou pájení. Horší chování pro $\alpha = 0.4$ a $\alpha = 0.6$ se nám projevila i u fáze, viz Obr. 19.

U CMRR filtr byl schopen potlačit souhlasný signál při $\alpha = 0.8$ o 55 dB, při $\alpha = 0.6$ o 70 dB (Obr. 22), což můžeme považovat za dostatečné a při $\alpha = 0.4$ bylo provedeno chybné naměření. Pravděpodobně se jedná o chybu vlivem napájení jednoho z aktivních prvků. Proto nám vykazuje špatné výsledky, což se projeví jako útlum 20 dB.

Při snížení napájecího napětí na ± 1.50 V. se nejvíce projevila změna u $\alpha = 0.4$ a $\alpha = 0.8$ (Obr. 20), kde se útlum zvýšil z 0 dB na přibližně 5 dB. U $\alpha = 0.8$ se útlum snížil z -48 dB na -44 dB, u $\alpha = 0.6$ se útlum snížil z -48 dB na -46 dB. Můžeme říct že změna napájení pro $\alpha = 0.6$ není příliš významná jak u modulové, tak i fázové charakteristiky (Obr. 21). Obecně lze považovat tyto odchylky za zanedbatelné.

U CMRR (Obr. 23)byl filtr schopen potlačit při změně napájecího napětí souhlasný signál o 33 dB při $\alpha = 0.8$, o 40 dB při $\alpha = 0.4$ a o 51 dB při $\alpha = 0.6$ oproti ideálnímu napájecímu napětí, kde CMRR je přibližně 20 pro $\alpha = 0.4$, 70 pro $\alpha = 0.4$ a 55 dB pro $\alpha = 0.8$.

U THD (Obr. 24) filtr vykazuje celkové harmonické zkreslení pod 1.5 %, při amplitudě vstupního signálu pod 0.8 V.

Na konci můžeme potvrdit, že filtr funguje velice dobře při použití správných hodnot v síti RC (FOE). Odchylky, jež se nám zobrazily jsou způsobené zaokrouhlení hodnot jednotlivých rezistorů a kondenzátorů RC sítě a výsledky potvrzují správnou funkčnost a vlastnosti filtru pseudo-diferenčního fraktálního řádu $(1+\alpha)$.

LITERATURA

- Hájek, K a Sedláček, J. Kmitočtové filtry. BEN- technická literatura, Praha 2002. ISBN 80-7300-023-7.
- [2] SLÁDOK, O. Diferenční a pseudo-diferenční kmitočtové filtry. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. 100 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
- [3] VRBA, K. Analogová technika: Vysoké učení technické v Brně, 2012, ISBN 978-80-214-4458-4.
- [4] ZAPLETAL, M. Plně diferenční kmitočtové filtry s řiditelným aktivním prvky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. 59 s.
- [5] JEŘÁBEK, Jan. Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky: zkrácená verze Ph.D. Thesis. [V Brně: Vysoké učení technické], c2011, 32 s. ISBN 978-80-214-4337-2.
- [6] KOTOT, J.; SLÁDOK, O.; HERENCSÁR, N.; HORNG, J. Pseudo-differential second-order band-reject filter usinf current conveyors. AEU – International Journal of Electronics and Communications, 2016, roč. 70, č. 6, s. 814-821. ISSN:1434-8411
- [7] G. Tsirimokou and C. Psychalinos, "Ultra-Low Voltage Fractional-Order Circuits Using Current-Mirrors," International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 44, pp. 109-126, January 2016.
- [8] T. J. Freeborn, B. Maundy, and A. S. Elwakil, "Field programmable analogue array implementation of fractional step filters," IET Circuits, Devices and Systems, vol. 4, pp. 514-524, 2010.
- [9] T. J. Freeborn, B. Maundy, and A. Elwakil, "Fractional-step Tow- Thomas biquad filters," Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE, vol. 3, no. 3, pp. 357-374, 2012.
- [10] T. J. Freeborn, "A Survey of Fractional-Order Circuit Models for Biology and Biomedicine," IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, vol. 3, pp. 416-424, 2013.

- [11] T. Haba, G. Loum, J. Zoueu, and G. Ablart, "Use of a Component with Fractional Impedance in the Realization of an Analogical Regulator of Order 1/2," *Journal* of Applied Sciences, vol. 8, pp. 59-67, 2008.
- [12] A. Elwakil, "Fractional-Order Circuits and Systems: An Emerging Interdisciplinary Research Area," *IEEE Circuits and Systems Magazine* vol. 10, pp. 40-50, 2010.
- [13] Todd J. Freeborn1. Comparison of $(1 + \alpha)$ Fractional-Order Transfer Functions to Approximate Lowpass Butterworth Magnitude Responses. Circuits Syst Signal Process, (2016) 35:1983–2002, DOI 10.1007/s00034-015-0226-y.
- [14] B. Maundy, A. S. Elwakil, and T. J. Freeborn, "On the practical realization of higher-order filters with fractional stepping," Signal Processing, vol. 91, no. 3, pp. 484-491, 2011
- [15] Krishna and K. Reddy, "Active and passive realization of fractance deviceof order 1/2," Active and Passive Electronic Components, vol. 2008, 2008.
- [16] BEČVÁŘ, D.; VRBA, K. Univerzální proudový konvejor[online]. Elektronický časopis. Dostupné z URL: <u>http://www.elektrorevue.cz/clanky/00007/index.html</u>.
- [17] KRISHNA, M., KUMAR, NA V., SRINIVASULU, A V. Differential difference current conveyor based cascadable voltage mode first order all pass filters ISBN: 978-1-61804-056-5
- [18] SLÁDOK, O.Diferenční struktury lineárních obvodů s DDCC a DVCC. Brno: Vysoké učení technickév Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. 65 s. Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Jaroslav Koton,Ph.D.
- [19] T. Freeborn. Comparison of (1+α) fractional-order transfer functions to approximate lowpass butterworth magnitude responses. Circuits Systems, and Signal Processing. (2015). 35. 10.1007/s00034-015-0226-y.
- [20] FREEBORN, T., MAUNDY, B., ELWAKIL, A. Field programmable analogue array implementation of fractional step filters. IET Circuits Devices and Systems 2010; 4(6):514–524. [cit. 2015-12-11].
- [21] G. Tsirimokou, "A systematic procedure for deriving RC networks of fractionalorder ele-ments emulators using MATLAB", AEU-International Journal of Electronics and Communi-cations, vol. 78, pp. 7–14, (2017). DOI: 10.1016/j.aeue.2017.05.003

- [22] Datasheet UCC-N1B Universal Current Conveyor (UCC) and Second-Generation Current Conveyor (CCII+/-), Brno University of Technolohy, On Semiconductor Ltd., Rev. 1, 2012
- [23] AD 8476, Low Power, Unity Gain Fully Differential Amplifier & ADC Driver. Datasheet, Analog Devices [online]. 2011. Dostupné z URL: <u>http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8476.pdf</u>.
- [24] AD 8429, 1 nV/\/Hz Low Noise Instrumentation Amplifier. Datasheet, Analog Devices [online] 2011. Dostupné z URL: <u>http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8429.pdf</u>.
- [25] AD 8271, Programmable Gain Precision Difference Amplifier. Datasheet, Analog Devices [online] 2009. Dostupné z URL: <u>http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8271.pdf</u>.



Příloha A - pseudo-diferenční kmitočtový filtr fraktálního řádu

Obr. 25: Zapojeni pseudo-diferenční kmitočtový filtr fraktákního řádu

Seznam součástek:

$R_1 = 4.7 k\Omega$	M0805
$R_2 = 1.1k\Omega / 1.5k\Omega / 2k\Omega$	M0805
$R_3 = 8.2k\Omega$	M0805
$R_4 = 8.2k\Omega$	M0805
$R_5 = 2.7k\Omega / 2k\Omega / 1.5k\Omega$	M0805
$R_6 = 4.7 k\Omega$	M0805
$R_7 = 8.2k\Omega$	M0805

$R_8 = 8.2 k\Omega$	M0805
$R_9 = 1k\Omega$	M0805
$\mathbf{R}_{10} = 1\mathbf{k}\mathbf{\Omega}$	M0805
$C_1 = 4.7 \mu F$	M0805
$C_2 = 4.7 \mu F$	M0805
$C_3 = 68pF 47nF$	M1206
$C_4 = 68pF 47nF$	M1206
$C_5 = 68pF 47nF$	M1206
$C_6 = 68pF 47nF$	M1206
$C_7 = 68 pF 47 nF$	M1206
$C_8 = 68pF 47nF$	M1206
$C_9 = 1nF$	M0805

JP1

UCC-N1B520

PLCCSM44 / 2x



Obr. 26: Návrh desky plošných spojů (cesty) ze shora



Obr. 27: Návrh desky plošných spojů (cesty) ze zdola



Obr. 28: Návrh desky plošných spojů (součástky)



Obr. 29: Návrh desky plošných spojů cesty a součástky ze shora a zdola



Obr. 30: Fotografie pseudodiferenčního filtru fraktální řád pohled ze shora



Obr. 31: Fotografie pseudo-diferenčního filtru fraktální řád pohled ze zdola

Příloha B - Pseudo-kapacitance Cα



Obr. 32: Zapojeni pseudo-kapacitance Ca

Pro $\alpha = 0.4$:
M0805
M0805

Seznam soucastek Pr	$\alpha = 0.6$
$R_0 = 82k\Omega 36k\Omega$	M0805
$R_1 = 150\Omega$	M0805
$R_2 = 1.1 k\Omega 1.2 k\Omega$	M0805
$R_3 = 18k\Omega 1.5k\Omega$	M0805
$R_4 = 8.2k\Omega 5.1k\Omega$	M0805
$R_5 = 100k\Omega 7.5k\Omega$	M0805
$R_6 = 62k\Omega 22k\Omega$	M0805
$R_7 = 100k\Omega 75k\Omega$	M0805
$C_1 = 150 pF$	M0805
$C_2 = 150 pF$	M0805
$C_3 = 220 pF$	M0805
$C_4 = 330 pF$	M0805
$C_5 = 560 pF$	M0805
$C_6 = 100 pF 820 pF$	M0805
$C_7 = 820 pF 470 pF$	M0805
Seznam součástek Pr	o α = 0.8
Seznam součástek Pr R0 = $390k\Omega 100k\Omega$	ο α = 0.8 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$	$\alpha = 0.8$ M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$	a = 0.8 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$	$\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$ $R_7 = 270k\Omega 120k\Omega$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$ $R_7 = 270k\Omega 120k\Omega$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$ $R_7 = 270k\Omega 120k\Omega$ $C_1 = 390pF$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$ $R_7 = 270k\Omega 120k\Omega$ $C_1 = 390pF$ $C_2 = 150pF$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$ $R_7 = 270k\Omega 120k\Omega$ $C_1 = 390pF$ $C_2 = 150pF$ $C_3 = 180pF$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$ $R_7 = 270k\Omega 120k\Omega$ $C_1 = 390pF$ $C_2 = 150pF$ $C_3 = 180pF$ $C_4 = 220pF$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$ $R_7 = 270k\Omega 120k\Omega$ $C_1 = 390pF$ $C_2 = 150pF$ $C_3 = 180pF$ $C_4 = 220pF$ $C_5 = 270pF$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805
Seznam součástek Pr $R_0 = 390k\Omega 100k\Omega$ $R_1 = 30\Omega$ $R_2 = 270\Omega$ $R_3 = 1k\Omega 8.2k\Omega$ $R_4 = 3.6k\Omega 11k\Omega$ $R_5 = 36k\Omega 10k\Omega$ $R_6 = 36k\Omega 68k\Omega$ $R_7 = 270k\Omega 120k\Omega$ $C_1 = 390pF$ $C_2 = 150pF$ $C_3 = 180pF$ $C_4 = 220pF$ $C_5 = 270pF$ $C_6 = 330pF$	o $\alpha = 0.8$ M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805 M0805





Obr. 34: Návrh desky plošných spojů (cesty) ze zdola

Obr. 33: Návrh desky plošných spojů (cesty) ze shora



Obr. 35: Fotografie pseudo-kapacitance $C\alpha$

Příloha C - Originální výsledky měření získané z obvodového analyzátoru 4395 A



Obr. 36: Originální výsledek pseudo-diferenční filtr fraktální řád pro $\alpha = 0.4$



Obr. 37: Originální výsledek pseudo-diferenční filtr fraktální řád pro $\alpha = 0.6$



Obr. 38: Originální výsledek pseudo-diferenční filtr fraktální řád pro $\alpha = 0.8$



Obr. 39: Originální výsledek pseudo-kapacitance (C α) pro $\alpha = 0.4$



Obr. 40: Originální výsledek pseudo-kapacitance (C α) pro $\alpha = 0.6$



Obr. 41: Originální výsledek pseudo-kapacitance (C α) pro $\alpha = 0.8$



Obr. 42: Originální výsledek CMRR pro $\alpha = 0.4$ při napájecí napětí 1.65 V

Obr. 43: Originální výsledek CMRR pro $\alpha = 0.6$ při napájecí napětí 1.65 V

Obr. 44: Originální výsledek CMRR pro $\alpha = 0.8$ při napájecí napětí 1.65 V